
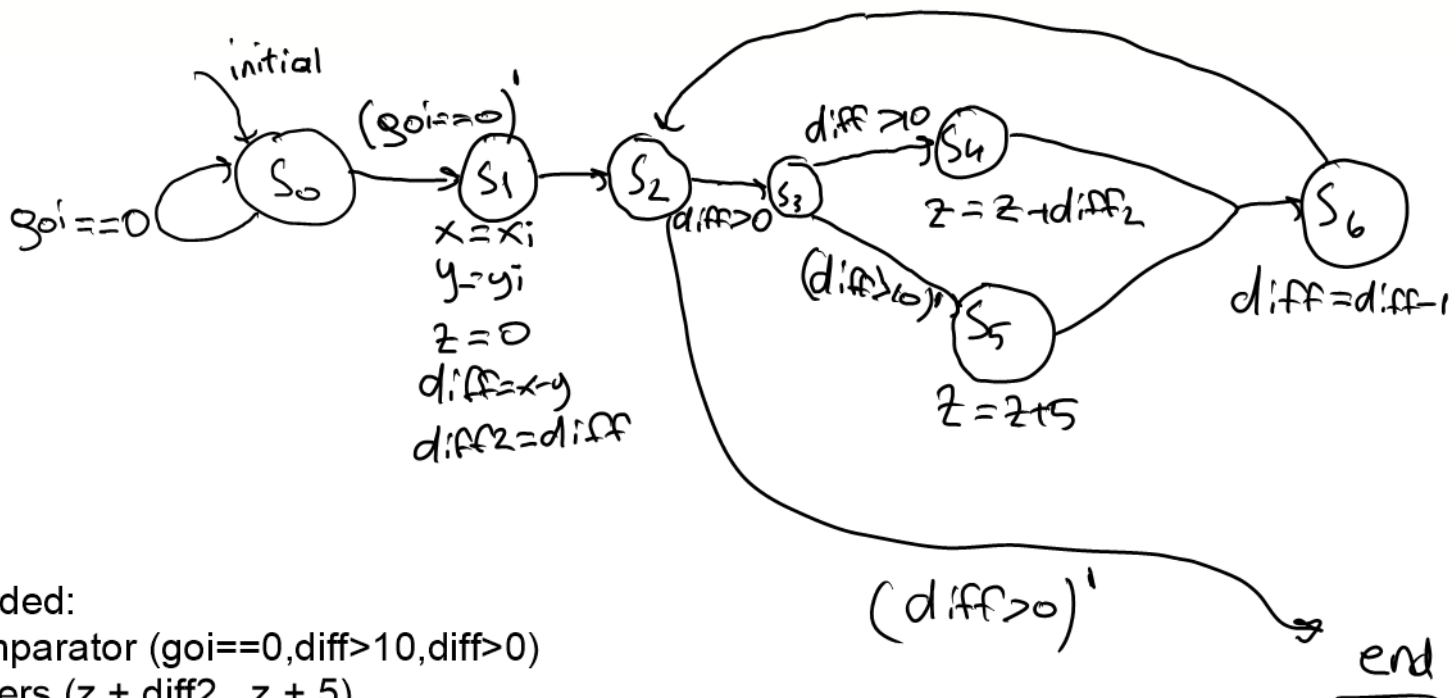


```

while(goi==0);
x = xi;
y = yi;
z = 0;
diff = x - y;
diff2 = diff;
while(diff > 0)
{
    if (diff>10)
    {
        z = z + diff2;
    }
    else
    {
        z = z + 5;
    }
    diff = diff - 1;
}

```

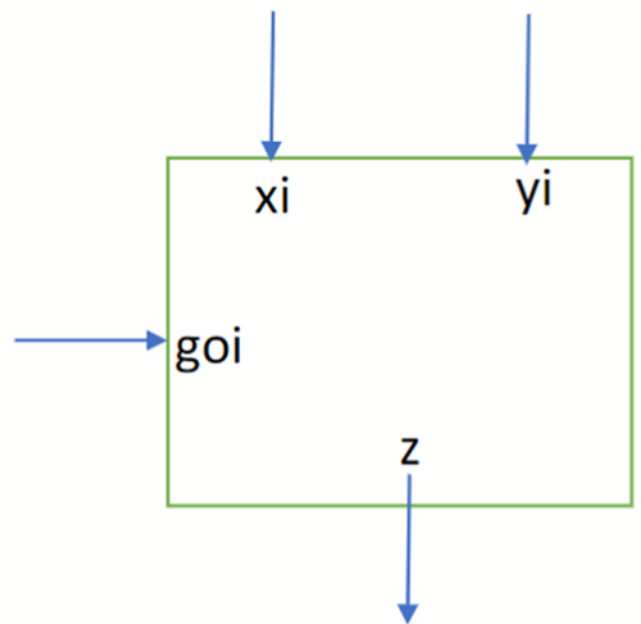

Needed:


Comparator (goi==0, diff>10, diff>0)

Adders (z + diff2, z + 5)


Subtractor (x-y, diff-1)

Registers(diff_reg, diff2_reg, z_reg)

Datapath

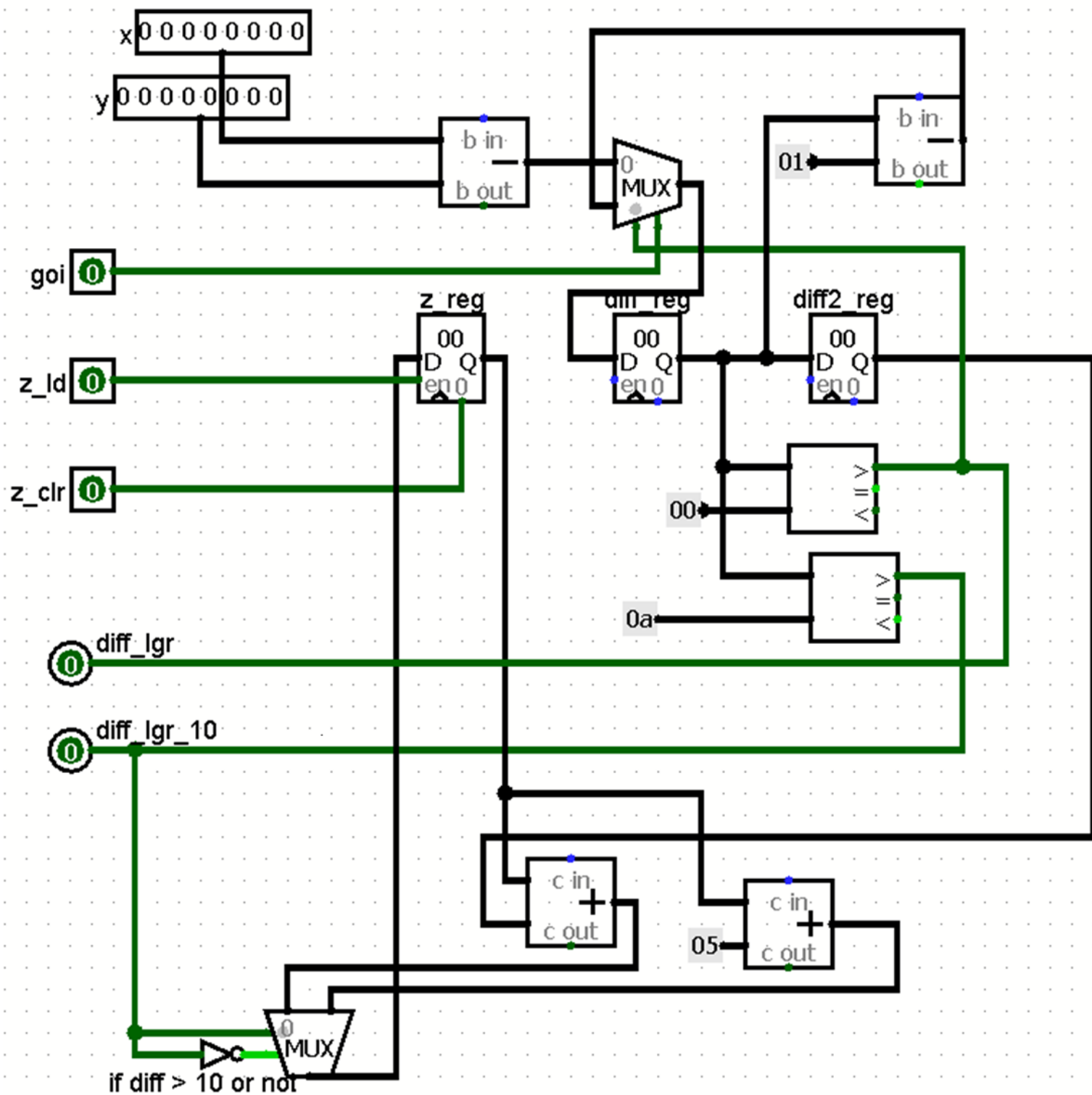

FSM

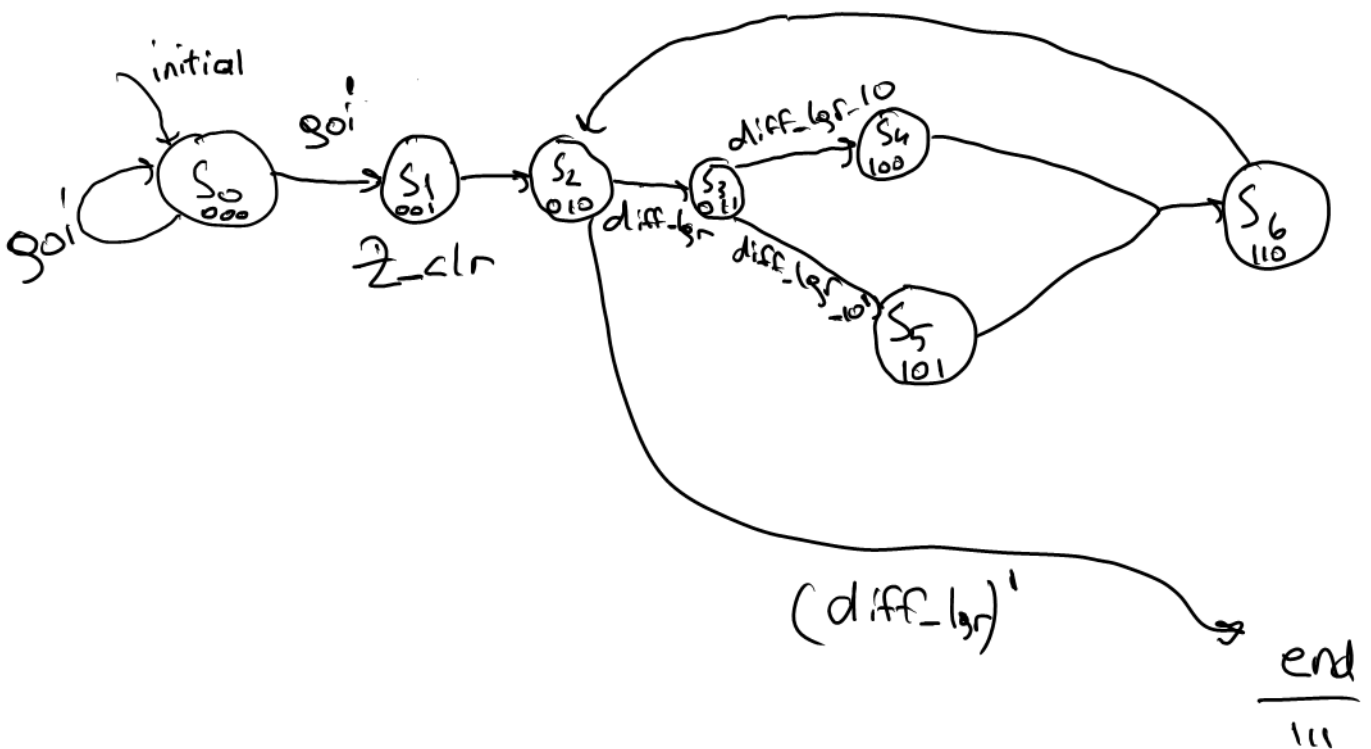

Controller

8 state.

	<u>inputs</u>	<u>outputs</u>
	$S_2 S_1 S_0$	$n_2 n_1 n_0$
	diff-1gr	9012-bl, 12-clr
	diff-1gr-10	

	S_2	S_1	S_0	diff- $\lg r$	diff- $\lg r-10$	n_2	n_1	n_0	g _{oi}	z-bl	z-clr
S_0	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0						
	0	0	0	0	0						
S_1	0	0	1	0	0						
	0	0	1	0	0						
	0	0	1	0	0						
	0	0	1	0	0						
S_2	0	1	0	0	0						
	0	1	0	0	0						
	0	1	0	0	0						
	0	1	0	0	0						
S_3	0	1	1	0	0						
	0	1	1	0	0						
	0	1	1	0	0						
	0	1	1	0	0						
...											
end											

No time